

SSC0108 – Prática em Sistemas Digitais

MEF03 – Final

Nome	N.º USP
Bernardo Maia Coelho	12542481
Eduardo Figueiredo Freire Andrade	11232820
Gabriel Ribeiro Fonseca de Freitas	12542651

Obs 1: Utilize este arquivo como relatório de laboratório, inserindo as informações a partir da próxima página.

Obs 2: Este Lab é em trio, deverá ser convertido em **PDF** e entregue via Moodle.

Obs 3: **Não** serão aceitos **outros formatos**.

Obs 4: Nome do arquivo deverá ser MEF03_nUSP.pdf onde nUSP é o Número USP do integrante do grupo responsável pela entrega.

Atividades

1. Com base nos diagramas e tabelas de transição de estados implemente as máquinas que resolvem o problema da Máquina de Refrigerante e do Elevador usando a integração VHDL com o LogiSIM Evolution.
2. As máquinas de estados devem seguir rigorosamente as regras estabelecidas na Aula8.
3. Faça a Integração com a máscara da DE0-CV e utilize capturas que julgar necessário para mostrar o funcionamento das máquinas.
4. A chave S9 deve ser utilizada como clock da máquina e a chave S0 como Master Reset da máquina. A função Master reset leva a máquina em questão para seu estado inicial ou de repouso.
5. A forma como utilizar os LEDs e displays para demonstrar o funcionamento da máquina é Livre.
6. Apresente o código VHDL utilizado em ambas as máquinas no relatório.
7. O seu arquivo final *.circ deve de ser adicionado em um drive e o caminho deve estar disponível no relatório para eventuais dúvidas de funcionamento .
8. Deverá ser submetido no Moodle apenas 1 relatório por grupo, nomeando da seguinte maneira: MEF_03_xxxx.pdf onde xxxx é o número USP do líder do grupo.
9. Utilize este arquivo para preencher seu relatório.

Respostas

1. MÁQUINA DE REFRIGERANTE

O funcionamento interno da máquina de refrigerante leva em consideração uma entrada de 3 bits a qual comunica que tipo de moeda está sendo inserida. A cada clock, considera-se que uma nova moeda, e apenas uma, pode ser inserida; sendo o valor de entrada igual a 0, $(000)_2$, quando nenhuma moeda for inserida. A tabela a seguir mostra o código de cada moeda.

MOEDA	CÓDIGO	EM DECIMAL
R\$ 0,10	010	2
R\$ 0,25	011	3
R\$ 0,50	100	4
R\$ 1,00	101	5
R\$ 0,00	QUALQUER OUTRA ENTRADA	0, 1, 6 e 7

O circuito armazena o valor de entrada em um sinal inteiro cujo valor pode assumir de 0 a 63. Cada unidade desse sinal é equivalente a 5 centavos, o que foi estabelecido como meio de economizar bits, uma vez que a máquina não aceita moedas de 1 centavo. Desse modo, um real, o preço de uma latinha de refrigerante, é equivalente a 20 unidades. O resto da lógica funciona da maneira como especificado na proposta do projeto.

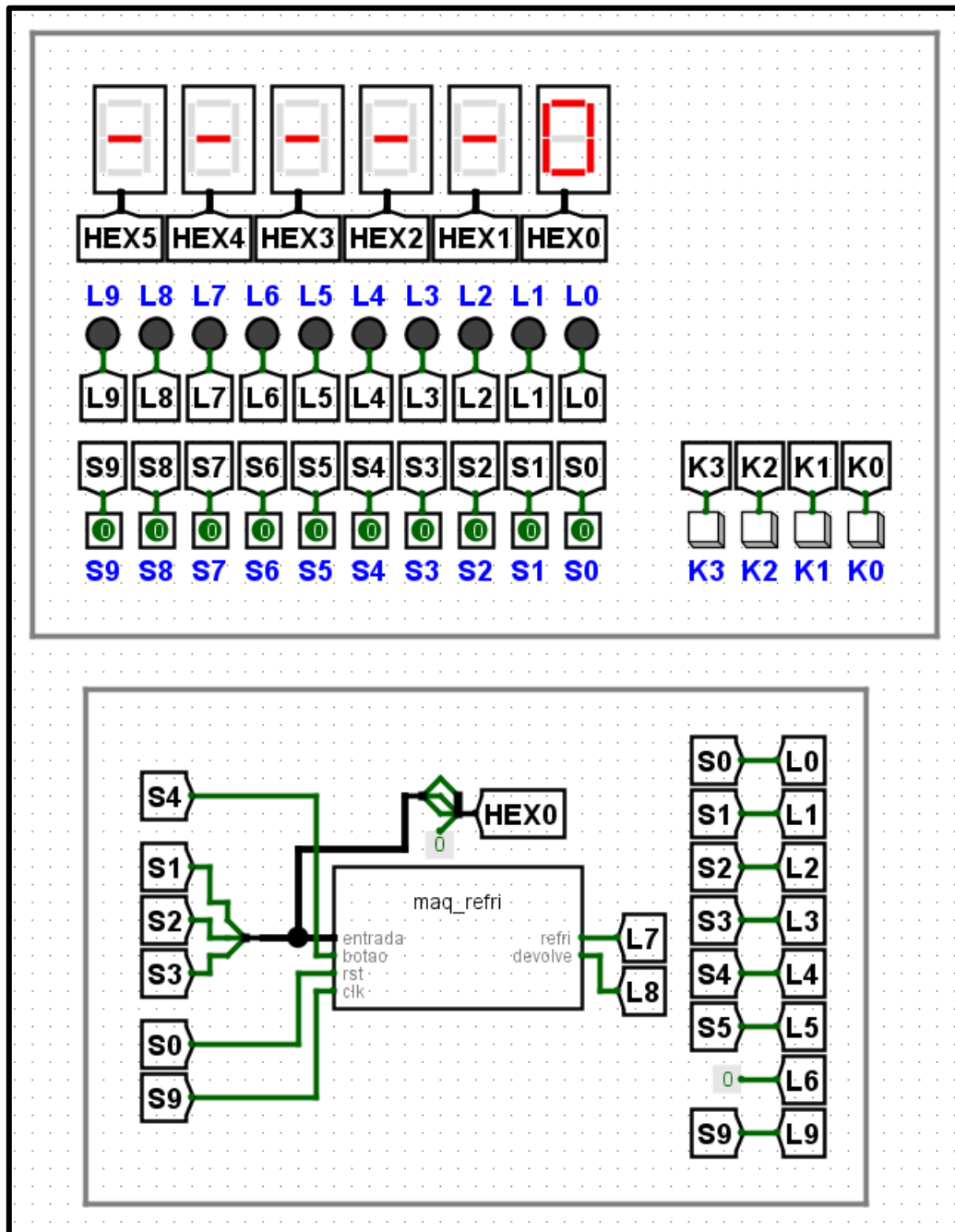


Figura I. Circuito da máquina de refrigerante conectada à máscara DE0-CV.

As imagens a seguir demonstram o funcionamento do circuito em ordem cronológica.

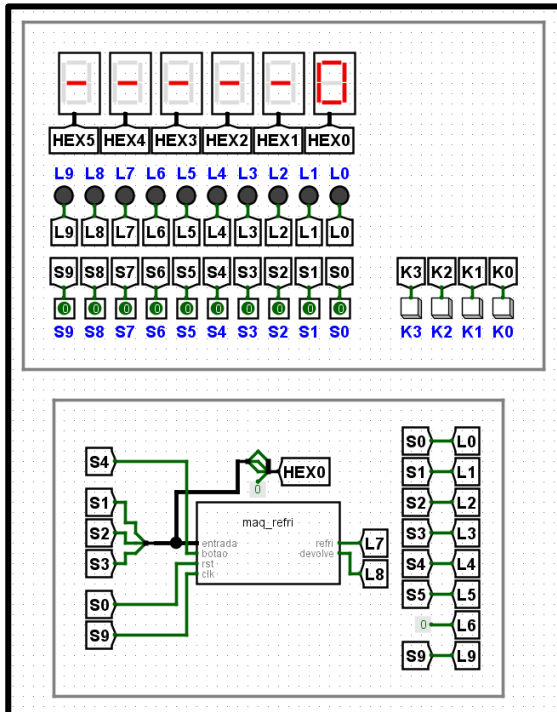


Figura II: O circuito após um clock sem nenhum outro input. Como de se esperar, o circuito interpretou como se uma moeda de 0 centavos fosse inserida e o valor interno não mudou.

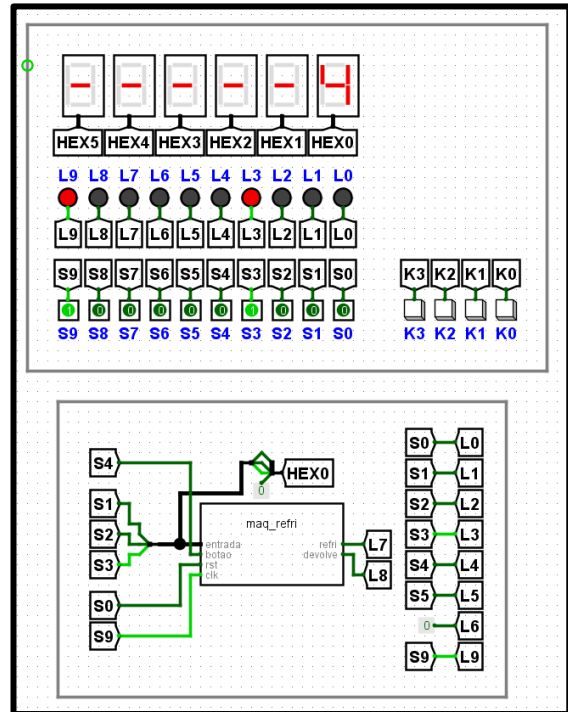


Figura III: O circuito durante a borda de subida do 2º clock, quando uma moeda de 50 centavos foi inserida (código 100).

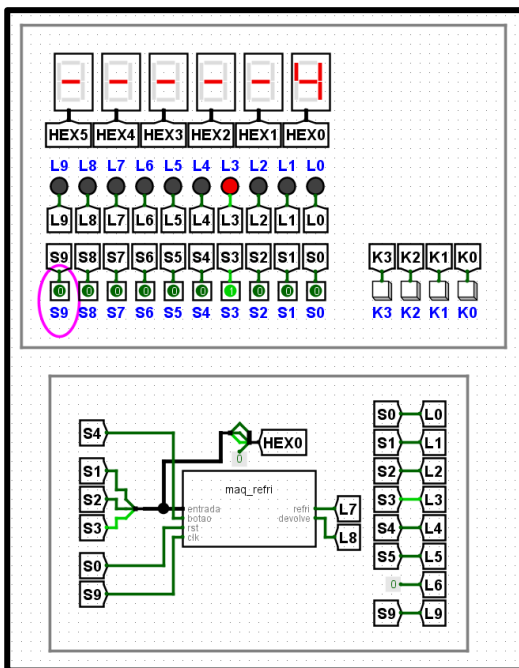


Figura IV: Circuito após o clock. No 3º clock, o código da moeda não foi alterado, indicando que uma segunda moeda de 50 centavos foi inserida. Agora, o valor acumulado na máquina atingiu 1 real, mas como o botão não foi pressionado, nada acontece de imediato.

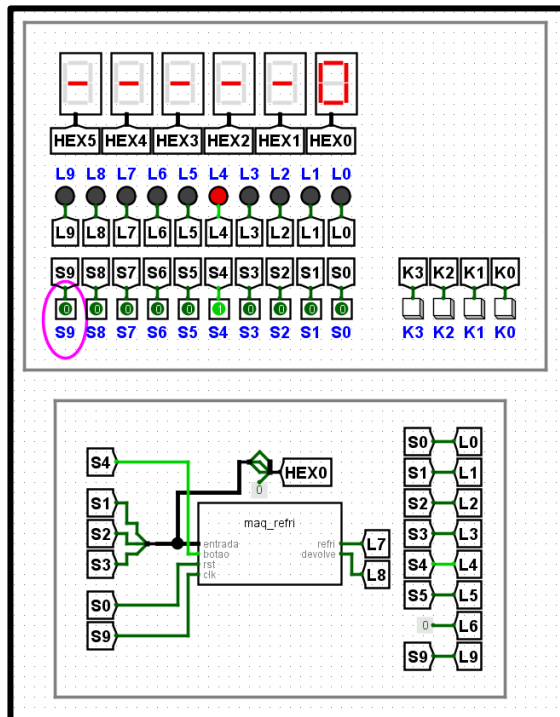


Figura V: Circuito após o 4º clock. O botão foi apertado e nenhuma moeda nova foi inserida. Porém, a entrega do refrigerante não pode ocorrer nesse ciclo de clock.

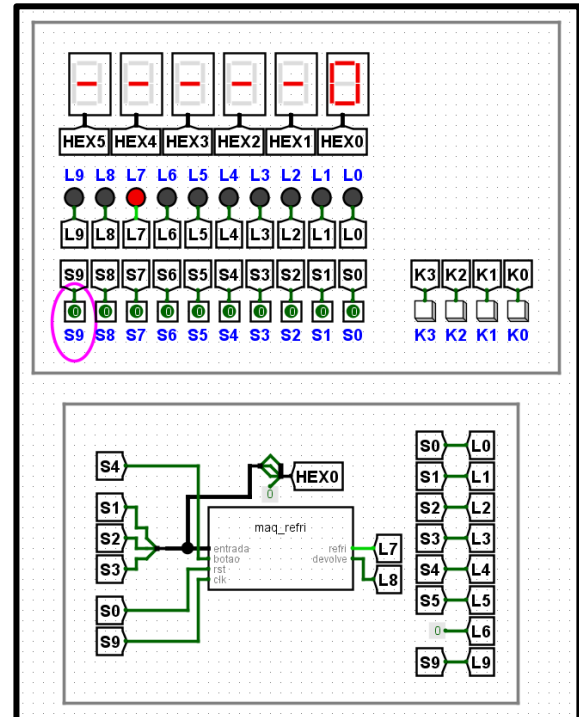


Figura VI: Circuito após o 5º clock. A entrega do refrigerante foi efetuada.



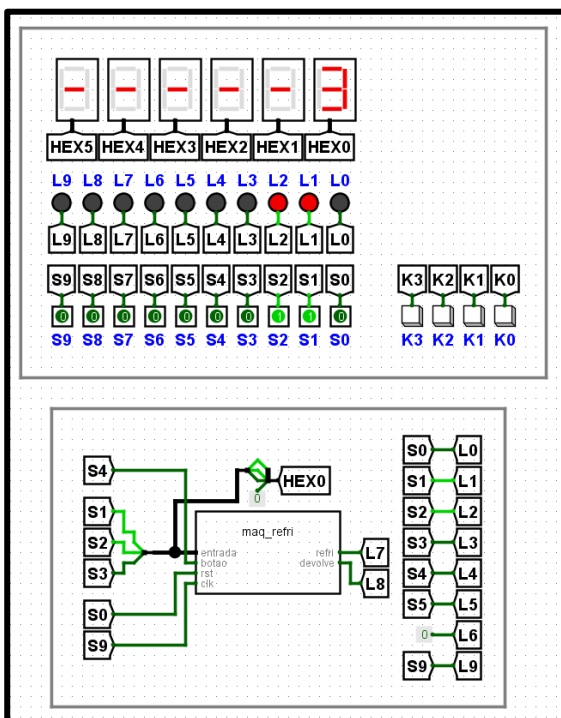



Figura VII: Circuito após o 6º clock. Uma moeda de 25 centavos foi inserida.

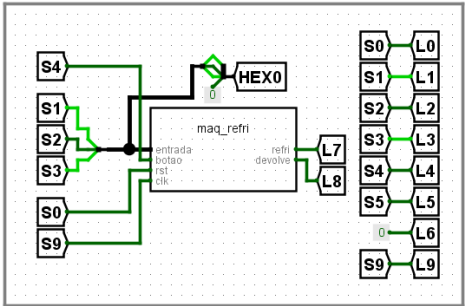

disso nesse clock.

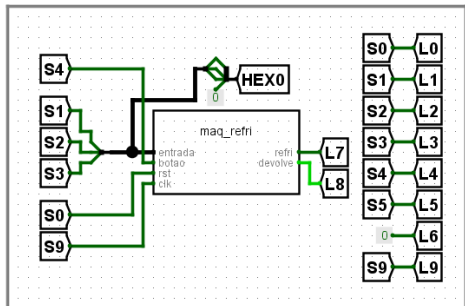

inserido foi devolvido.

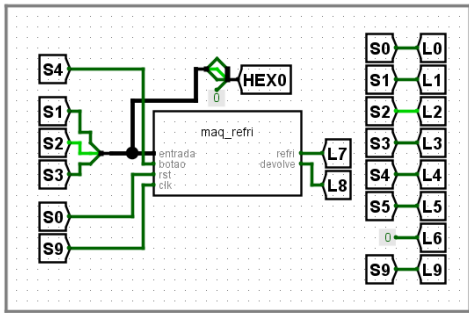

foi inserida.

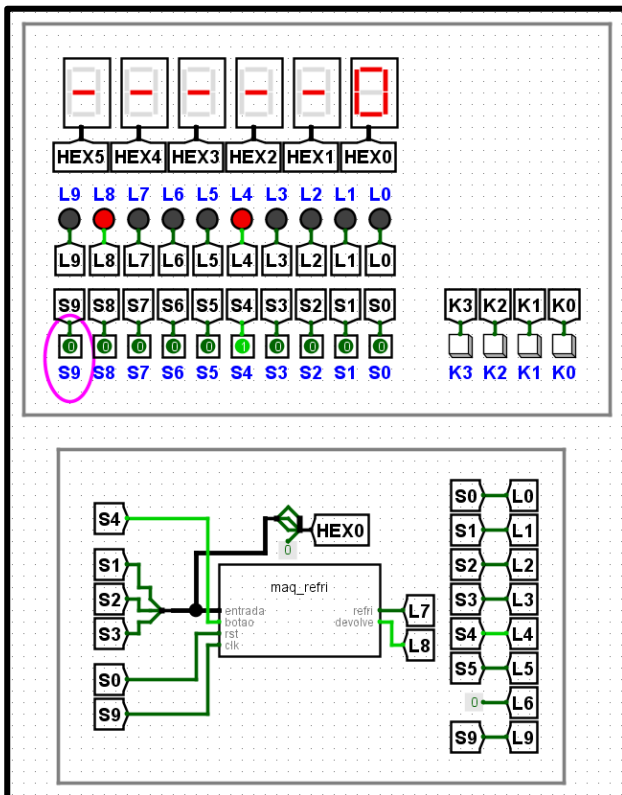


Figura XI: Circuito após o 11º clock. O botão foi apertado e, após dois ciclos de clock, um para a mudança de estado e outro para o resultado, o dinheiro foi devolvido.

O código VHDL utilizado para gerar o circuito acima está disponível logo abaixo:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity maq_refri is
    -- entrada: 0: nada, 2: 10 cent, 3: 25 cent, 4 : 50 cent, 5: 1 real
    port (
        entrada : in std_logic_vector(2 downto 0) := "000";
        botao, rst, clk : in std_logic;
        refri : out std_logic := '0';
        devolve : out std_logic := '0'
    );
end maq_refri;

architecture arch_refri of maq_refri is

    --Estados possiveis da maquina
    type state_t is (refri_idle, refri_give, refri_reset);

    signal current_state : state_t := refri_idle;
```



```

signal next_state : state_t := refri_idle;
signal grana_total : integer range 0 to 63 := 0;

begin

    --Processo que imprime informacoes relevantes da maquina no console
    impr:process(current_state, next_state, grana_total, botao) is
    begin
        if (current_state'EVENT) then
            report "-----> CHANGE IN current_state: " &
state_t' image(current_state);
        elsif (next_state'EVENT) then
            report "-----> CHANGE IN next_state: " &
state_t' image(next_state);
        elsif (grana_total'EVENT) then
            report "-----> CHANGE IN GRANA: " & integer' image(grana_total);
        elsif (botao'EVENT) then
            report "-----> CHANGE IN BOTAO: " & std_logic' image(botao);
        end if;
    end process;

    --Processo que cuida da logica combinacional da maquina de refrigerante
    comb:process(clk) is
    begin
        if falling_edge(clk) then
            next_state <= current_state;

            case current_state is
                when refri_idle =>

                    devolve <= '0';
                    refri <= '0';

                    if botao = '1' then

                        if grana_total = 20 then
                            next_state <= refri_give;
                        else
                            next_state <= refri_reset;
                        end if;

                    else
                        if grana_total > 20 then
                            next_state <= refri_reset;
                        else
                            next_state <= refri_idle;
                        end if;

                    end if;

                when refri_give =>

                    devolve <= '0';
                    refri <= '1';

                    next_state <= refri_idle;

```

```

        when refri_reset =>
            devolve <= '1';
            next_state <= refri_idle;
        end case;

    end if;
end process comb;

--Processo que cuida da logica da memoria da maquina de refrigerante
mem:process(rst, clk) is
begin
    if rising_edge(clk) then

        if rst = '1' then
            current_state <= refri_idle;
        else
            current_state <= next_state;

        end if;

        if next_state = refri_reset or next_state = refri_give or rst = '1'
then
            grana_total <= 0;
        else
            case entrada is

                when "010" =>
                    grana_total <= grana_total + 2;
                when "011" =>
                    grana_total <= grana_total + 5;
                when "100" =>
                    grana_total <= grana_total + 10;
                when "101" =>
                    grana_total <= grana_total + 20;
                when others =>
                    null;
            end case;

        end if;
    end if;
end process mem;
end arch_refri;

```

2. ELEVADOR

O elevador possui dois sinais internos do tipo vetor de 4 bits. Eles guardam em que andar o elevador está e para qual andar ele está indo. Quando a variável de entrada “requisitado” é ativada, recebe ‘1’, o andar destino é atualizado com o andar disponível na entrada. Caso requisitado permaneça em 0, valor do andar da entrada é ignorado. O elevador ou sobe, ou desce ou fica parado. A saída “direcao” indica para qual direção o elevador estava ou está indo e a saída “andando” indica se o elevador está em movimento ou não.

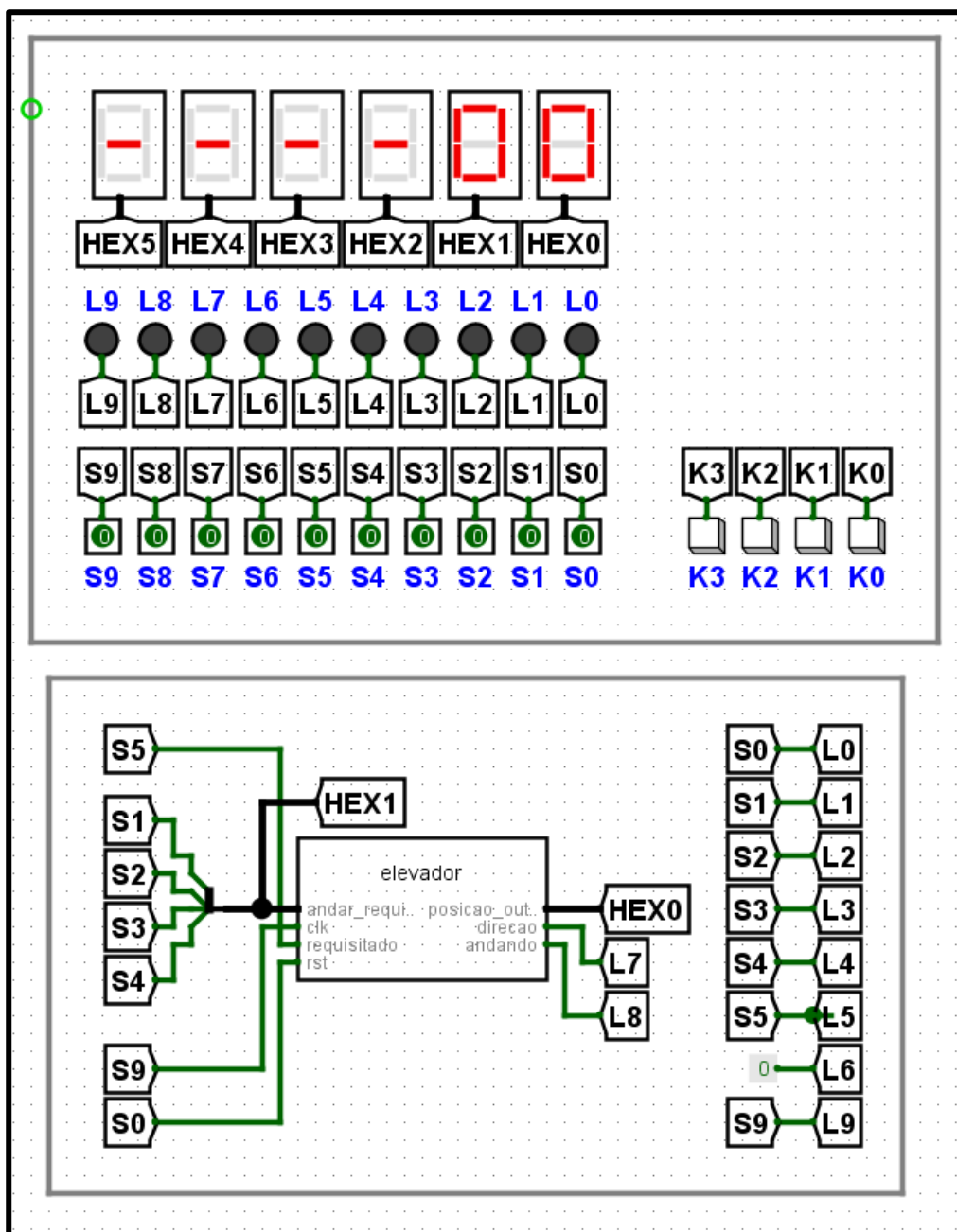


Figura XII: Circuito do elevador conectado à máscara DE0-CV.

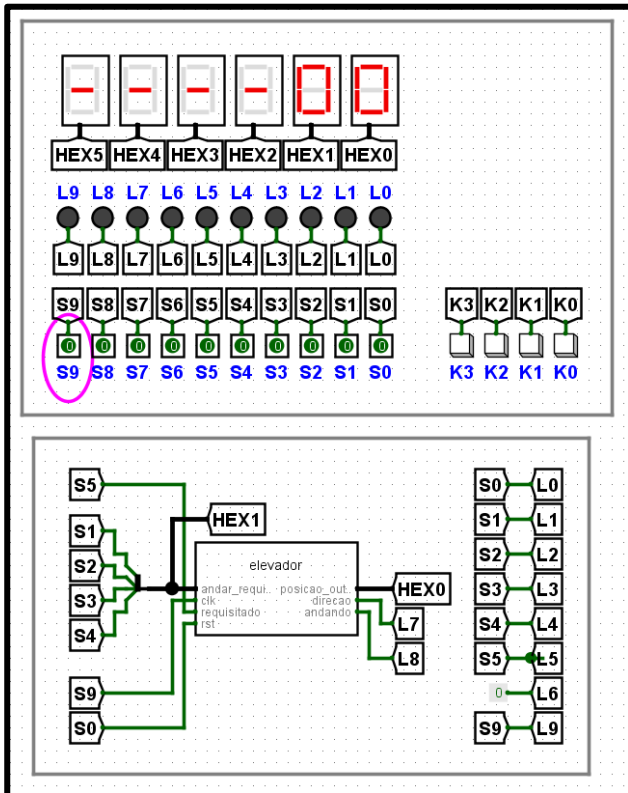


Figura XIII: Circuito após o 3º clock. Como o esperado, o elevador permaneceu inerte durante os primeiros clocks, quando nenhum input foi fornecido.

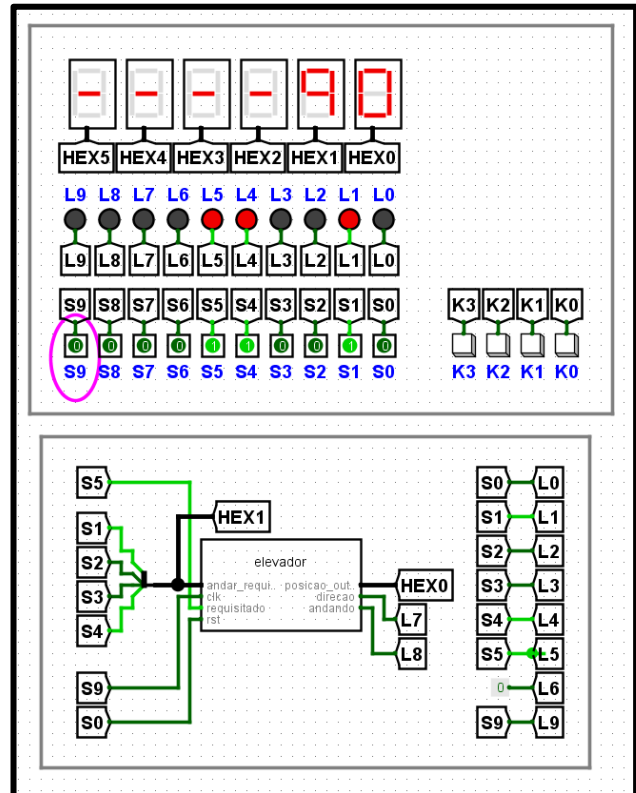


Figura XIV: Circuito após o 4º clock. O andar número 9 foi requisitado.

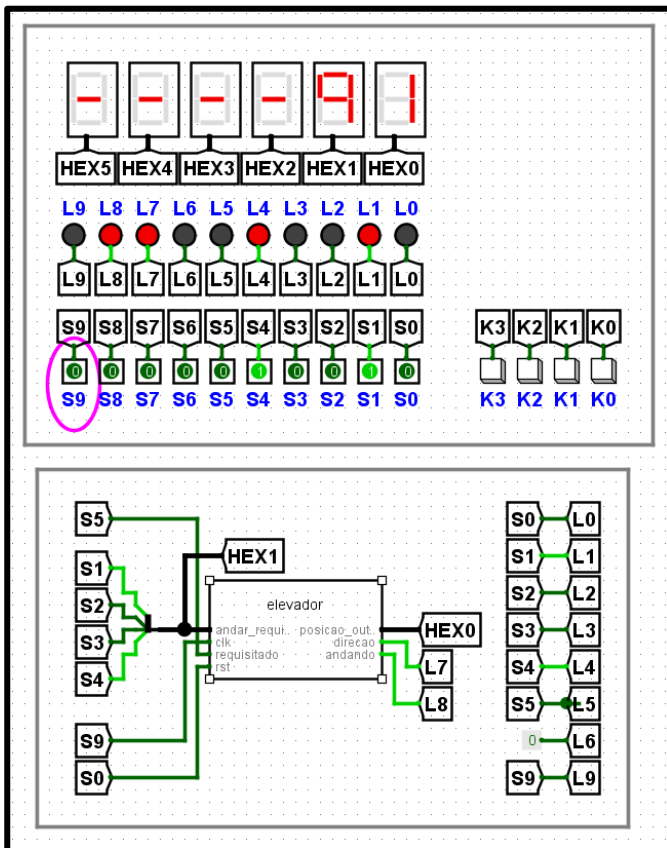


Figura XV: Circuito após o 6º clock. O estado foi alterado no 5º ciclo de clock e no 6º o elevador começou a se mover.

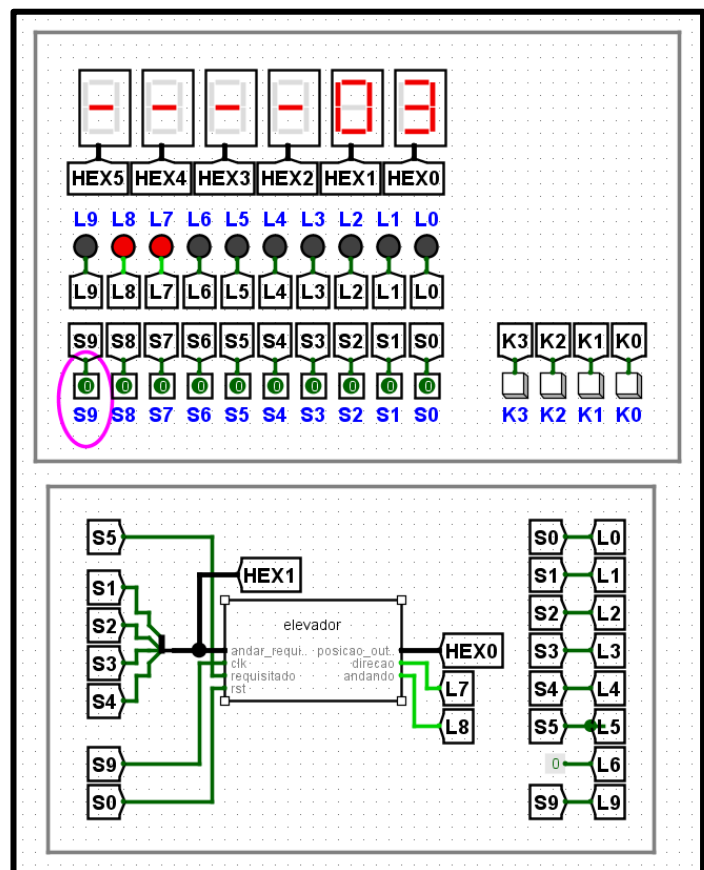


Figura XVI: Circuito após o 8º clock. Notar-se-á que o movimento do elevador se mantém, não importando, enquanto o requisitado está desligado, o valor assumido pela entrada.

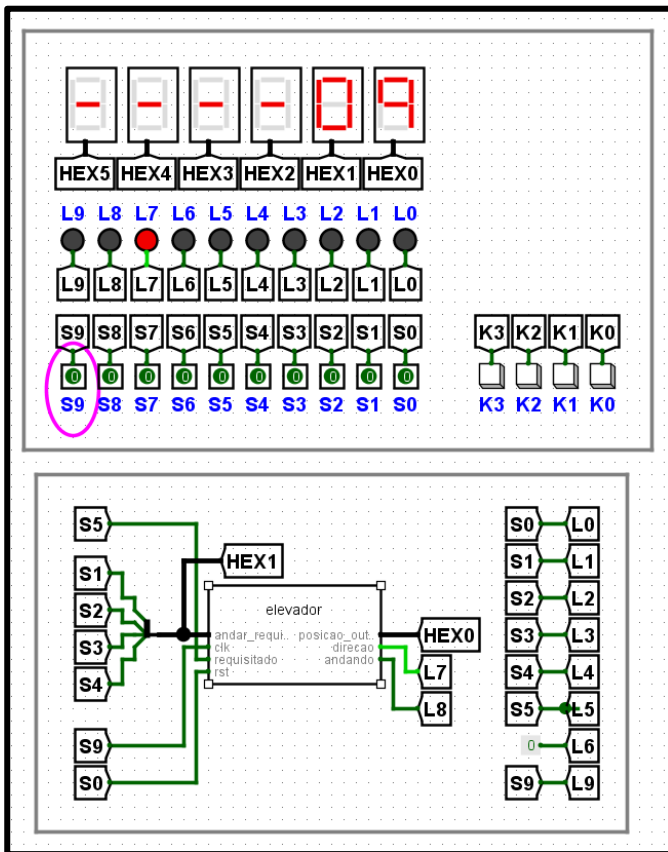


Figura XVII: Circuito após o 15º clock. O elevador chegou ao andar desejado e encerrou seu movimento.

O código VHDL utilizado para gerar o circuito acima está disponível logo abaixo:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity elevador is
    port (
        andar_requisitado: in std_logic_vector(3 downto 0);
        --requisitado indica se tem algum chamando o elevador
        clk, requisitado, rst: in std_logic;
        --posicao atual do elevador
        posicao_output: out std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
        --direcao: '0' indica descendo, '1' indica subindo
        direcao: out std_logic := '0';
        --andando: '0' indica parado, '1' indica que esta andando
        andando: out std_logic := '0'
    );
end elevador;
```

```

architecture arch_elevador of elevador is

    type state_t is (up, down, stop);

    --signal andar : integer range 0 to 15 := 0;
    signal current_state : state_t := stop;
    signal next_state : state_t := stop;
    signal destino : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";

    signal posicao : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";

    constant subindo : std_logic := '1';
    constant descendo : std_logic := '0';

begin

    impr:process(current_state, next_state, destino, posicao) is
    begin
        if (current_state'EVENT) then
            report "-----> CHANGE IN current_state: " &
state_t'image(current_state);
        elsif (next_state'EVENT) then
            report "-----> CHANGE IN next_state: " &
state_t'image(next_state);
        --elsif (destino'EVENT) then
        --report "-----> CHANGE IN DESTINO: " &
unsigned'image(unsigned(destino));
        --elsif (posicao'EVENT) then
        --report "-----> CHANGE IN POSICAO: " &
unsigned'image(unsigned(posicao));
        end if;
    end process impr;

    comb:process(clk) is
    begin
        if rising_edge(clk) then

            next_state <= current_state;
            posicao_output <= posicao;

            case current_state is
                when stop =>

                    andando <= '0';

                    if posicao /= destino then

                        if posicao < destino then
                            next_state <= up;
                        else
                            next_state <= down;
                        end if;

                    end if;

                    when up =>

```

```
        if posicao = destino then
            next_state <= stop;
        end if;

        andando <= '1';
        direcao <= subindo;

    when down =>

        if posicao = destino then
            next_state <= stop;
        end if;

        andando <= '1';
        direcao <= descendo;

    end case;
end if;

end process comb;

mem: process (clk) is
begin
    if rst = '1' then

        current_state <= stop;
        -- andando <= '0';
        posicao <= "0000";
        destino <= "0000";

    elsif falling_edge(clk) then
        if requisitado = '1' then
            destino <= andar_requisitado;
        end if;

        current_state <= next_state;

        if next_state = up then
            posicao <= std_logic_vector(unsigned(posicao) + 1);
        elsif next_state = down then
            posicao <= std_logic_vector(unsigned(posicao) - 1);
        end if;

    end if;

end process mem;

end arch_elevador;
```